



Дизајн микропроцесора риск арихтектура наставак

Модел контролне јединице

```
254 always @(rst or clk)
255     if(rst==1)
256     begin
257         pc_ena <= `ENABLE;
258         pc_sel <= `PC_SEL_0;
259         step <= `FETCH;
260     end
261     else
```

```
262     /*Konacni automat (state machine)*/
263     if(clk == 1'b1)
264     case(step)
265         `FETCH:
266         begin
267             a_sel <= `BUS_A_SEL_PC;
268             alu_ena <= `ENABLE;
269             alu_op <= `ALU_INC;
270             mar_ena <= `ENABLE;
271             mdr_ena <= `ENABLE;
272             mdr_sel <= `MDR_SEL_DATA;
273             mem_op <= `MEM_READ;
274             step <= `DECODE;
275         end
```

Процедура која се извршава на сваку промену ресет и такт сигнала. У случају активирања ресет сигнала *PC* регистар се поставља на вредност нула а корак постаља на почетни корак.

Од 262 лине кода почиње имплементација коначног аутомата. У првом кораку се врши доношење инструкције из меморије пребацивањем вредности регистра *PC* у *MAR*. У овом кораку се врши и инкрементирање *PC* и на тај начин овај регистра садржи вредност меморијске локације на којој се налази следећа инструкција.

Модел контролне јединице

```
276      `DECODE:  
277      begin  
278          a_sel <= `BUS_A_SEL_MDR;  
279          b_sel <= `BUS_B_SEL_ALU_RES;  
280          ir_ena <= `ENABLE;  
281          pc_ena <= `ENABLE;  
282          pc_sel <= `PC_SEL_BUS_B;  
283          step <= `EXECUTE;  
284      end
```

У другом кораку текућа инструкција, која је у међувремену донешена из меморије у *MDR* регистар, пребацује у *IR* регистар.

У овом кораку се и инкрементирана вредност *PC* регистра уписује у *PC* регистра.

Модел контролне јединице

```
285      `EXECUTE:
286          case(opcode)
287              `ADD, `SUB, `AND, `OR:
288                  begin
289                      a_sel <= `BUS_A_SEL_REGFILE_OUT0;
290                      b_sel <= `BUS_B_SEL_REGFILE_OUT1;
291                      regfile_out0_sel <= src0;
292                      regfile_out1_sel <= src1;
293                      regfile_in_sel <= dst;
294                      psw_ena <= `ENABLE;
295                      alu_ena <= `ENABLE;
296                      alu_op <= opcode[2:0];
297                      step <= `WRITE;
298                  end
```

У трећем кораку се генеришу контролни сигнали у зависности који је инструкција у питању (*opcode*).

У случају да су у питању бинарне аритметичко-логичке операције, извршава се део кода приказан на слици.

Модел контролне јединице

У случају унарних аритметичко-логичких операција, операнд се из скупа регистара опште намене пропушта на магистралу А, а остали контролни сигнали се генеришу исто као код бинарних операција.

```
299      `INC, `NOT, `SLA, `SRA:
300          begin
301              a_sel <= `BUS_A_SEL_REGFILE_OUT0;
302              regfile_out0_sel <= src0;
303              regfile_in_sel <= dst;
304              psw_ena <= `ENABLE;
305              alu_ena <= `ENABLE;
306              alu_op <= opcode[2:0];
307              step <= `WRITE;
308          end
```


Модел контролне јединице

У случају инструкције за учитавање из меморије, вредност регистра опште који садржи адресу са које се врши учитавање се преко магистрале А пребацује у *MAR* регистар.

Дозвољава се упис у *MDR* registar, а као извор се бира порт преко кога се врши трансфер података са меморије. Затим се одмах садржај овог регистра препушта на магистралу B, тако да ће подаци бити доступни чим се прочитају из меморије.

```

309         `LD:
310         begin
311             a_sel <= `BUS_A_SEL_REGFILE_OUT0;
312             b_sel <= `BUS_B_SEL_MDR;
313             regfile_out0_sel <= src0;
314             regfile_in_sel <= dst;
315             mar_ena <= `ENABLE;
316             mdr_ena <= `ENABLE;
317             mdr_sel <= `MDR_SEL_DATA;
318             mem_op <= `MEM_READ;
319             step <= `WRITE;
320         end

```

Модел контролне јединице

У случају инструкције којом се врши упис у меморију, адреса меморије и вредност податка која се уписује се пребацују у *MAR* и *MDR* регистре. За меморију се селекује операција којом се врши упис у меморију.

```
321      `ST:
322          begin
323              a_sel <= `BUS_A_SEL_REGFILE_OUT0;
324              b_sel <= `BUS_B_SEL_REGFILE_OUT1;
325              regfile_out0_sel <= dst;
326              regfile_out1_sel <= src0;
327              mar_ena <= `ENABLE;
328              mdr_ena <= `ENABLE;
329              mdr_sel <= `MDR_SEL_BUS_B;
330              step <= `WRITE;
331          end
```


Модел контролне јединице

Код инструкције за учитавање константе на магистрале В пропушта константа и селекује се регистар у кога ће бити уписана константа.

```
332      `LDI:  
333          begin  
334              b_sel <= `BUS_B_SEL_IMM;  
335              regfile_in_sel <= dst;  
336              step <= `WRITE;  
337          end
```


Модел контролне јединице

```
338      `JMP, `JZ, `JB:
339          if((opcode == `JZ && !zero) ||
340             |(opcode == `JB && !(zero && carry)))
341              step <= `FETCH;
342          else
343              begin
344                  a_sel <= `BUS_A_SEL_PC;
345                  b_sel <= `BUS_B_SEL_IMM;
346                  alu_ena <= `ENABLE;
347                  alu_op <= `ALU_ADD;
348                  step <= `WRITE;
349              end
350          default:
351              step <= `FETCH;
352      endcase
```

Овде се завршава структура *case* трећег корака.

У случају инструкције условног скока ако услов није испуњен одмах се враћа на први корак и обраду наредне инструкције.

У супротном ако је услов испуњен тада се на једну магистралу пропушта *PC* регистар, а на другу вредност константе и активира се *ALU* јединица и селекује се операција сабирања.

Модел контролне јединице

У четвртом кораку се у зависности од операције инструкција се генеришу контролни и активациони сигнали.

```
353     `WRITE:
354         case(opcode)
355             `ADD, `INC, `SUB, `NOT, `AND, `OR, `SLA, `SRA:
356                 begin
357                     b_sel <= `BUS_B_SEL_ALU_RES;
358                     regfile_in_ena <= `ENABLE;
359                     step <= `FETCH;
360                 end
```

Када је у питању аритметичко-логичка инструкција тада се излаз из *ALU* јединица уписује у регистар опште намене.

```
361     `LD:
362         begin
363             regfile_in_ena <= `ENABLE;
364             step <= `FETCH;
365         end
```

Када се учитава податак из меморије онда се садржај *MDR* регистра уписује у одговарајући регистар опште намене.

Модел контролне јединице

```
366      `ST:  
367      begin  
368          mem_op <= `MEM_WRITE;  
369          step <= `FETCH;  
370      end
```

Када је у питању упис у меморију тад се активира операција уписа у меморију.

```
332      `LDI:  
333      begin  
334          b_sel <= `BUS_B_SEL_IMM;  
335          regfile_in_sel <= dst;  
336          step <= `WRITE;  
337      end
```

У случају инструкције уписа константе у регистар, активира се упис у скуп регистара опште намене.

Модел контролне јединице

```
376         `JMP, `JZ, `JB:
377             begin
378                 b_sel <= `BUS_B_SEL_ALU_RES;
379                 pc_ena <= `ENABLE;
380                 pc_sel <= `PC_SEL_BUS_B;
381                 step <= `FETCH;
382             end
383         default:
384             step <= `FETCH;
385     endcase
386     default:
387         step <= `FETCH;
388 endcase
```

У случају инструкција скока, тада се вредност излаза *ALU* јединице уписује у *PC* регистар.

Овде се завршава структура *case* четвртог корака као и структура *case* коначног аутомата.

Модел контролне јединице

else је од условне доделе на линији кода 263 када се испитује да ли је такт позитиван, у случају да услов није испуњен скаче се на део кода приказан на слици испод и врши се деактивирање сигнала који дозвољавају упис у регисте опште и посебне намене, као и деактивирање *ALU* јединице.

```
389     else
390     begin
391         regfile_in_ena <= `DISABLE;
392         alu_ena <= `DISABLE;
393         pc_ena <= `DISABLE;
394         ir_ena <= `DISABLE;
395         psw_ena <= `DISABLE;
396         mar_ena <= `DISABLE;
397         mdr_ena <= `DISABLE;
398     end
399 endmodule
```

Модел комплетног микропроцесора

Модел комплетног микропроцесора служи за увезивање *datapath* и контролне јединице. Његове улазни подаци се прослђују обема једницама, а излазни сигнали су за комуникацију са меморијом.

Листа улазних и излазних сигнала и њихова декларација.

```
413 module risc16(  
414     input clk,          // Signal takta.  
415     input rst,          // Signal reseta.  
416     output mem_op,      // Signal odredjivanja pristupa memoriji.  
417     output [15:0] address, // Memorijska adresa.  
418     inout [15:0] data); // Podatak koji se razmenjuje sa memorijom.
```


Модел комплетног микропроцесора

Декларација носиоца података који се користе у моделу комплетног микропроцесора.

```
420 wire [1:0] a_sel, b_sel; //Одређивање ста се propusta на magistrale.
421 wire [3:0] regfile_out0_sel, regfile_out1_sel; //Selektorski signali за izlazni skup registara
422 wire [3:0] regfile_in_sel; // Selektorski signal за upis u skup registara.
423 wire regfile_in_ena; // Kontrolni signal за upis u skup registara.
424 wire alu_ena; // Kontrolni signal ALU јединице.
425 wire [2:0] alu_op; // Kod операције за ALU јединицу.
426 wire pc_ena, pc_sel, ir_ena, psw_ena; //Kontrolni i selektorski signali за PC,IR,PSW.
427 wire mar_ena, mdr_ena, mdr_sel; //Kontrolni i selektorski signali за MDR, MAR.
428 wire [3:0] opcode, dst, src0, src1; //Komponente текуће инструкције.
429 wire zero, carry; // Vrednosti Z i C флегова PSW регистра.
```

Модел комплетног микропроцесора

Инстанцирање *datapath* компоненте и повезивање портова на основу њихових имена.

```
431 /* Instanciranje datapath jedinice */
432 datapath_datapath (.clk(clk), .rst(rst), .mem_op(mem_op), .a_sel(a_sel), .b_sel(b_sel),
433 .regfile_out0_sel(regfile_out0_sel), .regfile_out1_sel(regfile_out1_sel),
434 .regfile_in_ena(regfile_in_ena), .regfile_in_sel(regfile_in_sel), .alu_ena(alu_ena),
435 .alu_op(alu_op), .pc_ena(pc_ena), .pc_sel(pc_sel), .ir_ena(ir_ena), .psw_ena(psw_ena),
436 .mar_ena(mar_ena), .mdr_ena(mdr_ena), .mdr_sel(mdr_sel), .opcode(opcode), .dst(dst),
437 .src0(src0), .src1(src1), .zero(zero), .carry(carry), .addr(address), .data(data));
```

Инстанцирање контролне јединице и повезивање портова преко уређене листе.

```
439 /* Instanciranje kontrolne jedinice */
440 control_control (clk, rst, opcode, dst, src0, src1, zero, carry, mem_op, a_sel, b_sel,
441 regfile_out0_sel, regfile_out1_sel, regfile_in_ena, regfile_in_sel, alu_ena, alu_op,
442 pc_ena, pc_sel, ir_ena, psw_ena, mar_ena, mdr_ena, mdr_sel);
443 endmodule
```


Симулација дизајна

За симулацију модела користи се *ISE Simulator* компаније Xilinx који је сатавни део *ISE Design Suite* програма коришћеног за опис овог микропроцесора. Код симулације приказан је на сликама испод.

```
25 `define DUMPFILE "program.dump" }
```

Макро за дефинисање фајла из кога ће се очитавати меморија. Овај начин имплементације меморије је јако користан јер се има могућност брзе и лаке измене инструкција, а и не мора се дизајнирати меморија.

```
29 // Ulazi signal.  
30 reg clk;  
31 reg rst;  
32  
33 // Izlazi signal.  
34 wire mem_op;  
35 wire [15:0] address;  
36  
37 // Bidirekcionni signal.  
38 wire [15:0] data;
```

Дефинисање улазних и излазних сигнала.

Симулација дизајна

```
40 //Memorija.  
41 reg [15:0] mem[0:65535];
```

Регистар који представља меморију и у који ће бити учитане вредности из *dump* фајла.
Меморија је имплементирана као поље од 2^{16} речи дужине 16 бита.

```
43 // Instanciranje test komponente.  
44 risc16 uut (  
45     .clk(clk),  
46     .rst(rst),  
47     .mem_op(mem_op),  
48     .address(address),  
49     .data(data)  
50 );
```

Инстанцирање тест компоненте,
односно микропроцесора дизајн у
овом примеру.

Симулација дизајна

```
52 // Inicijalizacija ulaza.  
53 initial  
54 begin  
55     rst <= 1'b0;  
56     clk <= 1'b0;  
57 end
```

Иницијализација улазних сигнала.

```
59 //Generisanje takt signala.  
60 always  
61     #15 clk <= ~clk;
```

Процедура *always* за генерисање такта, променом *clk* сигнала на сваких 20 временских јединица.

```
63 //Resetovanje sistema.  
64 initial  
65 begin  
66     rst <= 1'b1;  
67     #20;  
68     rst <= 1'b0;  
69 end
```

На почетку симулације извршава се ресетовање система, и постављање сигнала на иницијалне вредности.

Симулација дизајна

```
71 //Ucitavanje sadrzaja memorije iz fajla.  
72 initial  
73 $readmemh (`DUMPFIL, mem);
```

За учитавање података из *dump* фајла користи се системска директива *readmemh* коју подржава *Isim*. Сваки ред фајла одговара једној меморијској речи и очекује се да буде дат у хексадецималном формату.

```
75 //Ucitavanje podataka iz memorije  
76 assign data = mem_op ? 16'bz : mem[address];
```

Учитавање подата из меморије преко *data* порта микропроцесора.

Симулација дизајна

За упис података у меморију преко *data* порта микропроцесора којисти се *always* процедура.

```
78 //Upis podataka u memoriju.  
79 always @(mem_op or address or data)  
80     if(mem_op)  
81         begin  
82             mem[address] <= data;  
83             $display ($time, ": mem[%x] <- %x", address, data);  
84         end  
85 endmodule
```

Системска директива *display* користи за брз приказ резултата.

Симулација дизајна

Садржај *dumpr* фајла за симулацију сабирања два броја ($2+2$) је приказан на слици испод.

```
@000  
b003  
  
@002  
0002  
0002  
a002  
8100  
a003  
8200  
0312  
a001  
9030  
b0f8
```


Празни редови се игноришум, а специфицирање меморијске адресе се врши знаком @ испред адресе. У овом фајлу је задато да се на адреси 000 налази вредност b003 затим се прескаче адреса 001 на коју ће се смештати резултат и специфицира адреса меморије 002. Од ове адресе па до 000b се налазе вредности дате у последњих десет редова. Меморијске локације које нису иницијализоване имају непознату вредност у свим својим битовима.

```
LDI R0, 2  
LD R1, (R0)  
LDI R0, 3  
LD R2, (R0)  
ADD R3, R1, R2  
LDI R0, 1  
ST (R0), R3  
JMP -8
```

Приказ горе наведеног код у машинском језику у неком хипотетичком асемблеру.

Симулација дизајна

Приказ екрана у *Isim* симулатору.

 

Закључак

Даље могуће надоградње овог система су многобројне:

- Креирање додатних *dutp* фајлова са новим програмима.
- Његово унапређење новим инструкцијама. За почетак је потребна инструкција за заустављање процесора. Због непостојања ове инструкције програм ће се стално вртети у петљи.
- Конструисање асемблера како би се избегло коришћење машинског језика, а затим и писање преводаца за више програмске језике.
- Дизајнирање осталих компоненти система (системска магистрала, меморија итд.).