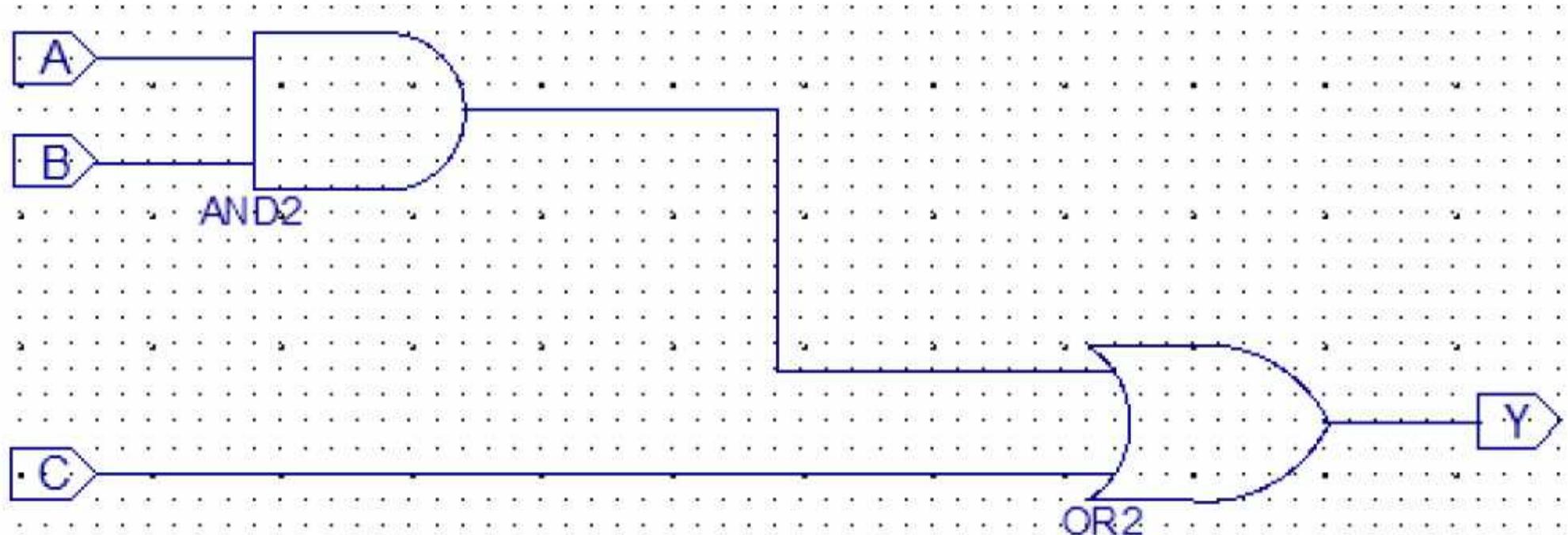



Kreiranje hijerarhijskog dizajna


Kreiranje macro simbola
sa ciljem da se omoguci hijerarhija dizajna

Izabratи postojece ili kreirati novo logicko kolo, kao na primer na slici



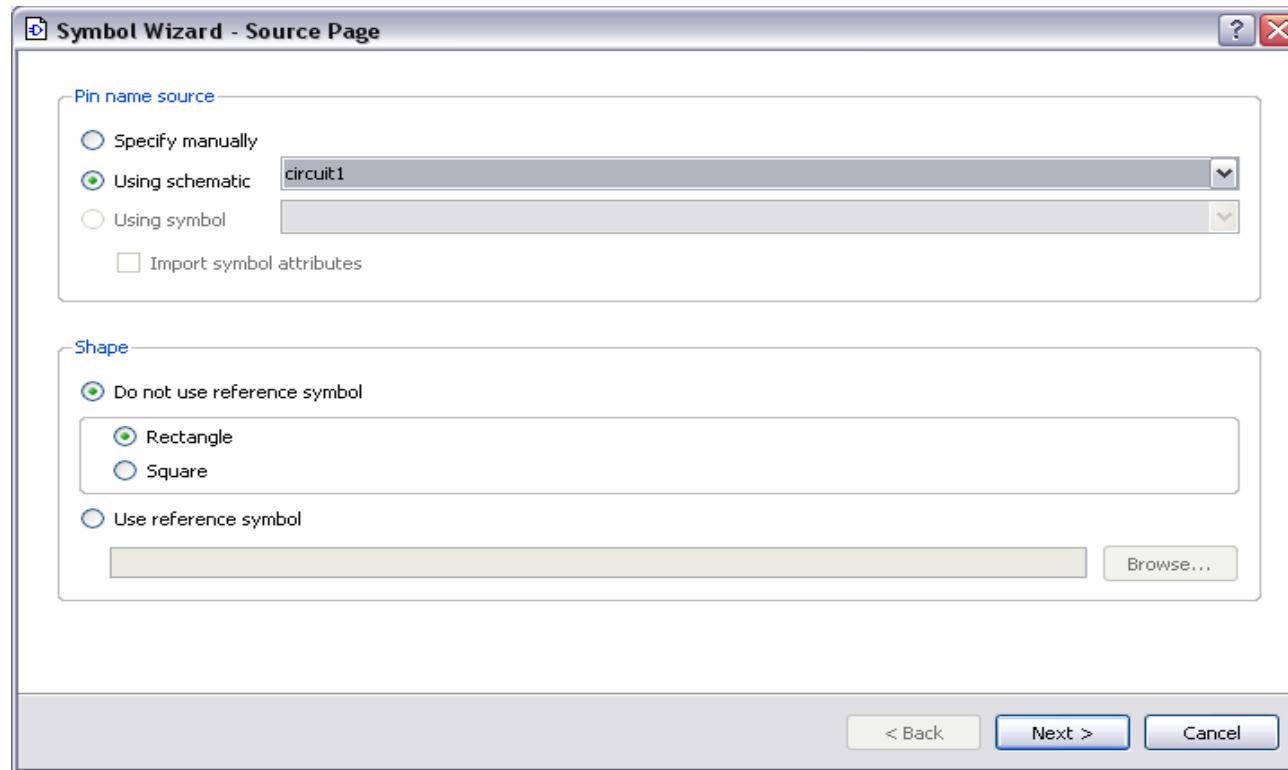Za kreiranje macro circuit, selektuje se
Tools > Symbol Wizard
iz glavnog menija.
Pokrenut je
Symbol Wizard dialog box



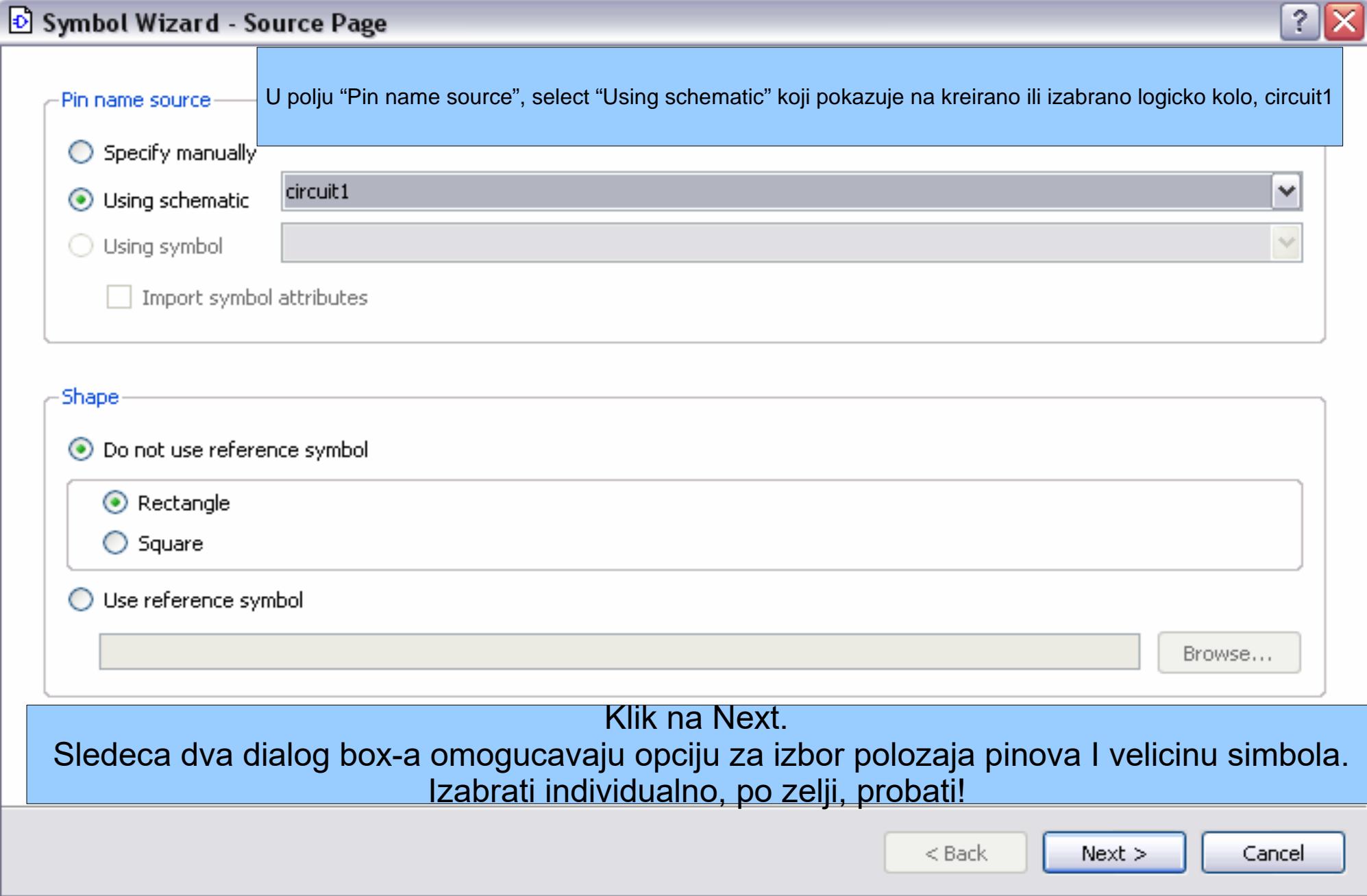

Snimiti promene u tekucem Schematic Editoru pre zatvaranja schematic fajla.

Vratiti se u glavni Project Navigator prozor.
Kreiramo novi schematic editor,u ovom primeru
pod nazivom ***circuit2*** .

U novom schematic editoru nalazi se upravo
kreirani simbol ***circuit1***, dodamo ga na **radnu**
povrsinu.

Realizacija funkcije koriscenjem kreiranog simbola logickog kola

Symbols

Categories

- <-All Symbols-->
- <C:/Documents and Settings/dmose...>
- Arithmetic
- Buffer
- Carry_Logic
- Comparator
- Counter

Symbols

- circuit1

Symbol Name Filter

Orientation

Rotate 0

Symbol Info

Design Files Libraries Symbols

Options

No Options

Design Summary (out of date)

circuit2.sch

$Y \leq (A \cdot B) + (C \cdot D)$

Kreirati ucf fajl i testirati primer.

VEZBA

ZA REALIZOVANI 4-7-SEGMENTN DISPLEJ
DEKODER REALIZOVATI SIMBOL POD
NAZIVOM 4_to_seven_segment I NACRTATI
NOVI SEMATIC KORISTECI kreirani simbol.